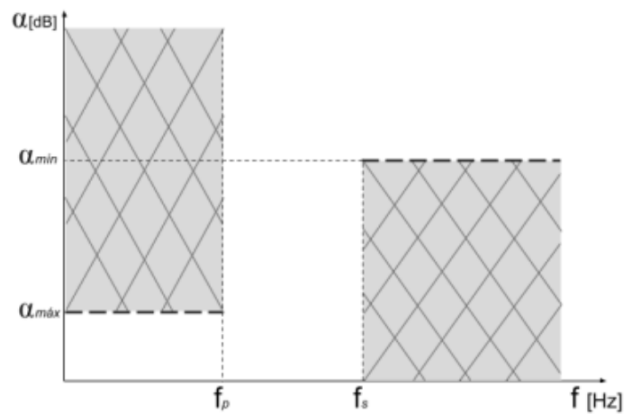




$\alpha_{\max}$ [dB]	ω_p [r/s]	ω_s [r/s]
1	1	2,5

1. Obtener la función transferencia $T(s)$ de Bessel para $N: 2, 3$ y 4 normalizados para $D(\omega = 0) = 1s$ utilizando el método de Storch:
ver Schaumann, R. - Van Valkenburg, Mac E., Design of Analog Filters, Capítulo 10: Delay Filters. Sección 10.2: Bessel-Thomson Response. Página 403.

$N=2$

$$\coth \gamma \approx \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s}} = \frac{3+s^2}{3s} \rightarrow B_2 = s^2 + 3s + 3$$

$$\underline{T_2(s) = \frac{B_2(0)}{B_2(s)} = \frac{3}{s^2 + 3s + 3}}$$

$N=3$

$$\begin{aligned} \coth \gamma &\approx \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \frac{1}{s}} = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3+s}{s}} = \frac{1}{s} + \frac{s}{3+s} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{5s}{15+s^2} \\ &= \frac{5s^2 + 15 + s^2}{s^3 + 15s} \end{aligned}$$

$$B_3 = s^3 + 6s^2 + 15s + 15$$

$$\underline{T_3(s) = \frac{15}{s^3 + 6s^2 + 15s + 15}}$$

$N=4$

$$B_4 = (2 \cdot 4 - 1) \cdot B_3 + s^2 B_2 = 7 \cdot (s^3 + 6s^2 + 15s + 15) + s^2 \cdot (s^2 + 3s + 3)$$

$$= 7s^3 + 42s^2 + 105s + 105 + s^4 + 3s^3 + 3s^2 = s^4 + 10s^3 + 45s^2 + 105s + 105$$

$$T_4(s) = \frac{105}{s^4 + 10s^3 + 45s^2 + 105s + 105}$$

2. Elegir la T(s) con el mínimo orden que cumpla con $\alpha_{m\acute{a}x} = 1dB$.

$$N = 2$$

$$T_2(\omega) = \frac{3}{-\omega^2 + 3j\omega + 3} = \frac{3}{3 - \omega^2 + j3\omega}$$

$$|T_2(\omega)| = \frac{3}{\sqrt{(3 - \omega^2)^2 + (3\omega)^2}} = \frac{3}{\sqrt{9 - 6\omega^2 + \omega^4 + 9\omega^2}} = \frac{3}{\sqrt{\omega^4 + 3\omega^2 + 9}}$$

$$|T_2(\omega_p=1)| = \left(\frac{3}{\sqrt{1 + 3 + 9}} \right)^{-1} = \frac{\sqrt{13}}{3} \approx 1.2$$

$$\alpha_{2(\omega_p=1)}|_{dB} = 20 \log \left(\frac{\sqrt{13}}{3} \right) \approx 1.597 \text{ dB} \quad \text{NO CUMPLE}$$

$$N=3$$

$$T_3(\omega) = \frac{15}{-j\omega^3 - 6\omega^2 + 15j\omega + 15} = \frac{15}{-6\omega^2 + 15 + j(-\omega^3 + 15\omega)}$$

$$|T_3(\omega)| = \frac{15}{\sqrt{(15 - 6\omega^2)^2 + (15\omega - \omega^3)^2}}$$

$$|T_3(\omega_p=1)| = \frac{15}{\sqrt{(15 - 6)^2 + (15 - 1)^2}} = \frac{15}{\sqrt{81 + 196}} \approx 0.901$$

$$\alpha_{(\omega_p=1)} |_{dB} = -20 \log \left(\frac{15}{\sqrt{277}} \right) = \boxed{0.903 \text{ dB}} \quad \text{CUMPLE}$$

$$N = 4$$

$$T_4(\omega) = \frac{105}{\omega^4 - j\omega^3 10 - 45\omega^2 + j\omega 105 + 105}$$

$$|T_4(\omega)| = \frac{105}{\sqrt{(\omega^4 - 45\omega^2 + 105)^2 + (-\omega^3 10 + \omega 105)^2}}$$

$$|T_4(\omega_{p=1})| = \frac{105}{\sqrt{(1 - 45 + 105)^2 + (-10 + 105)^2}} = \frac{105}{\sqrt{12.746}} \approx 0.93$$

$$\underline{\alpha_4(\omega_{p=1})}_{dB} = 20 \cdot \log\left(\frac{\sqrt{12.746}}{105}\right) \approx \underline{0.54 \text{ dB}} \quad \text{cumple}$$

con $n=3$ ya cumple...

3. Evaluar el retardo de grupo $D(\omega = 2.5)$ y expresar en forma porcentual [%] el error o desviamiento respecto a $D(\omega = 0)$.

$$D(\omega) = - \frac{\partial \angle T(\omega)}{\partial \omega}$$

$$\angle T_3(\omega) = -\arctan\left(\frac{-\omega^3 + 15\omega}{-6\omega^2 + 15}\right)$$

$$D(\omega) = - \frac{1}{1 + \left(\frac{15\omega - \omega^3}{15 - 6\omega^2}\right)^2} \cdot \left[\frac{(-3\omega^2 + 15) \cdot (15 - 6\omega^2) + 12\omega \cdot (-\omega^3 + 15\omega)}{(15 - 6\omega^2)^2} \right]$$

$$D(\omega) = \frac{(15 - 6\omega^2)^2}{(15 - 6\omega^2)^2 + (15\omega - \omega^3)^2} \cdot \frac{18\omega^4 - 45\omega^2 + 225 - 90\omega^2 - 12\omega^4 + 180\omega^2}{(15 - 6\omega^2)^2}$$

$$D(\omega) = \frac{\cancel{(15-6\omega^2)^2}}{(15-6\omega^2)^2 + (15\omega - \omega^3)^2} \cdot \frac{6\omega^4 + 45\omega^2 + 225}{\cancel{(15-6\omega^2)^2}}$$


$$\underline{D(\omega=0)} = \frac{1}{225} \cdot \frac{225}{1} = \underline{1}$$

$$\underline{D(\omega=2.5)} = \frac{6 \cdot (2.5)^4 + 45(2.5)^2 + 225}{(15 - 6 \cdot 2.5^2)^2 + (15 \cdot 2.5 - 2.5^3)^2} = \underline{\approx 0.752}$$

finalmente...

$$\underline{\epsilon_{\%}} = \frac{D(0) - D(\omega_s)}{D(0)} \cdot 100\% \approx \underline{25\%}$$

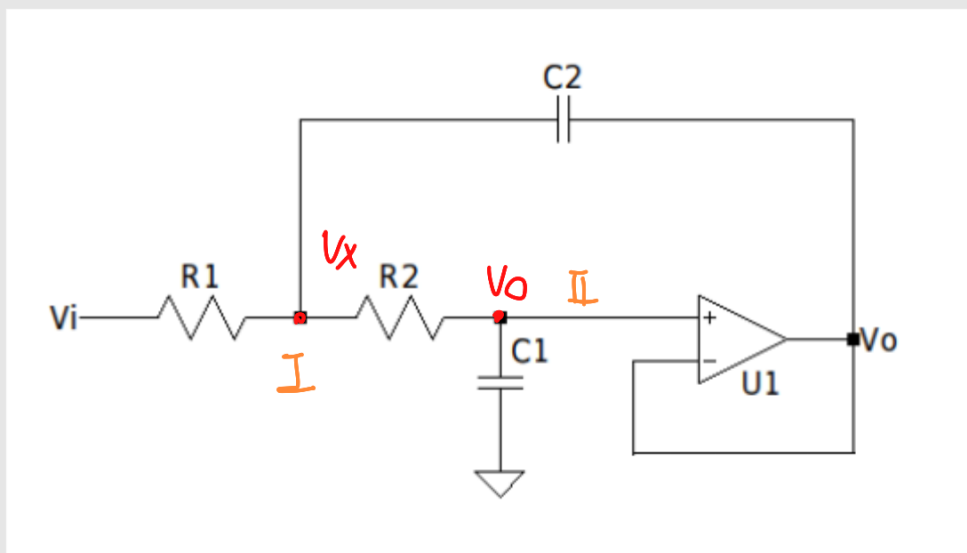4. Sintetizar el circuito **NORMALIZADO** con estructuras Sallen-Key con $K=1$ (real, negativa y unitaria).



como Necesito un orden 3, Podría usar un sallen-key
Junto a un R-C, O implementar directamente el orden 4.
Por cómo lo planteo en el ej. anterior, utilizaré la primera
alternativa.

Procedo a obtener $T(s)$ del Sallem-key

$$\textcircled{\text{I}}: V_x \cdot (G_1 + G_2 + SC_2) - V_o \cdot (SC_2 + G_2) - V_i \cdot G_1 = 0$$

$$\textcircled{\text{II}}: V_o \cdot (G_2 + SC_1) - V_x \cdot G_2 = 0$$

$$V_x = V_o \cdot \left(1 + \frac{SC_1}{G_2}\right)$$

$$\text{I: } V_o \left(1 + \frac{SC_1}{G_2}\right) \cdot (G_1 + G_2 + SC_2) - V_o (SC_2 + G_2) - V_i \cdot G_1 = 0$$


$$V_o \cdot \left(G_1 + G_2 + SC_2 + SC_1 \frac{G_1}{G_2} + S \cdot C_1 + S^2 \cdot C_1 \cdot \frac{C_2}{G_2} - SC_2 - G_2\right) = V_i \cdot G_1$$

$$V_o \cdot \left(G_1 + SC_1 + SC_1 \frac{G_1}{G_2} + S^2 C_1 \frac{C_2}{G_2}\right) = V_i \cdot G_1$$

$$\frac{V_o}{V_i} = T(s) = \frac{G_1}{\frac{G_1 \cdot G_2 + SC_1 G_2 + SC_1 \cdot G_1 + S^2 C_1 C_2}{G_2}}$$

$$T(s) = \frac{G_1 \cdot G_2 / C_1 \cdot C_2}{S^2 + S \frac{G_2 + G_1}{C_2} + \frac{G_1 \cdot G_2}{C_1 \cdot C_2}}$$

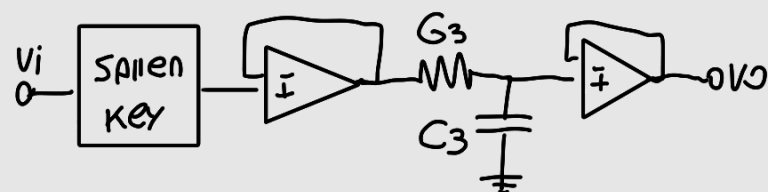y si le coloco un filtro RC a la salida...



$$T_{T(s)} = \underbrace{\frac{\frac{G_1 G_2}{C_1 C_2}}{S^2 + S \frac{G_1 + G_2}{C_2} + \frac{G_1 G_2}{C_1 C_2}}}_{T_1} \cdot \underbrace{\frac{\frac{G_3}{C_3}}{S + \frac{G_3}{C_3}}}_{T_2}$$

Por otro lado, descomponiendo la $T_{3\text{Bessel}}(s)$ en 2 polinomios...

$$T_3(s) = \frac{15}{s^3 + 6s^2 + 15s + 15} = \frac{A}{s+A} \cdot \frac{C}{s^2+Bs+C}$$

$$\frac{15}{s^3 + 6s^2 + 15s + 15} = \frac{AC}{s^3 + s^2(A+B) + s(C+BA) + CA}$$

$$CA = 15 \rightarrow C = 15/A$$

$$C + BA = 15 \rightarrow \frac{15}{A} + (6-A) \cdot A = 15$$

$$6 = A + B \rightarrow B = 6 - A$$
$$15 + 6A^2 - A^3 - 15A = 0$$

$$A = 2,32$$

$$B = 3,68$$

$$C = 6,46$$

Entonces...

$$A = \frac{G_3}{C_3}, \quad B = \frac{G_1 + G_2}{C_2}, \quad C = \frac{G_1 G_2}{C_1 C_2}$$

$$C_3 = C_2 = 1, \quad G_1 = G_2$$

$$G_3 = 2,32, \quad G_1 = G_2 = 1,84, \quad C_1 = 0,524$$

FINALMENTE

$$T(s) = \frac{\frac{G_1^2}{C_1}}{s^2 + 2G_1 + \frac{G_1^2}{C_1}} \cdot \frac{G_3}{s + G_3}$$

$$C_2 = C_3 = 1, \quad G_1 = G_2 = 1,84, \quad G_3 = 2,32, \quad C_1 = 0,524$$

- +10  DESNORMALIZAR los componentes para obtener un $D(\omega = 0) = 200\mu s$.

Para $D(\omega=0)$ de $200\mu s$...

$$\Omega\omega = \omega$$

$$T(\omega) = \frac{15 \cdot \Omega\omega^3}{-6\omega^2\Omega\omega + 15\Omega\omega^3 + j(-\omega^3 + 15\omega \cdot \Omega\omega^2)}$$

$$\cancel{4} T(\omega) = -\frac{1}{s} \left(\frac{-\omega^3 + 15\omega \cdot \Omega\omega^2}{-6\omega^2\Omega\omega + 15\Omega\omega^3} \right)$$

$$D(\omega) = \frac{1}{1 + \left(\frac{15\omega\Omega\omega^2 - \omega^3}{15\Omega\omega^3 - 6\omega^2\Omega\omega} \right)^2}$$

$$\frac{(-3\omega^2 + 15\Omega\omega^2) \cdot (15\Omega\omega^3 - 6\omega^2\Omega\omega) + 12\omega\Omega\omega(-\omega^3 + 15\omega\Omega\omega^2)}{(15\Omega\omega^3 - 6\omega^2\Omega\omega)^2}$$

$$D(0) = \frac{1}{1 + 0^2} \cdot \frac{225 \Omega \omega^5}{(15 \Omega \omega^3)^2} = 200 \mu S$$

$$200 \mu S = \Omega \omega^{-1}$$

$$\Omega \omega = 5000$$

Per ende..

$$T(s) = \frac{\frac{G_1}{C_1} \cdot \Omega \omega}{s^2 + \Omega \omega \cdot 2G_1 + \frac{G_1^2}{C_1} \cdot \Omega \omega} \cdot \frac{G_3 \cdot \Omega \omega}{s + G_3 \cdot \Omega \omega}$$

$$C_2 = C_3 = 200 \mu F, G_1 = G_2 = 1,84, G_3 = 2,32, C_1 = 104,8 \mu F$$

$$T(s) = \frac{87,79 \cdot 10^6}{s^2 + 18.400s + 87,79 \cdot 10^6} \cdot \frac{11600}{s + 11600}$$